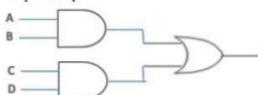
Turunkan tabel kebenaran dari rangkaian gerbang logika kombinasi berikut ini dengan output berupa X ...



А	В	С	D	A∩B	CUD	(A∩B)V(C∩D)
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						

## ainly ID